

浙江大学



本科实验报告

装
订
线

姓名: _____

学院： 生物医学工程与仪器科学学院

系： 生物医学工程系

专业： 生物医学工程

学号:

指导教师： 余锋

实验名称： 石头剪刀布 姓名： 学号：

专业： 生物医学工程

姓名：

学号：

日期： 2025.4.1

地点： 教 6-204

浙江大学 实验报告

课程名称： 硬件描述语言 指导老师： 余锋

实验名称： HDL 实验二

一、实验要求

二、实验代码与注释

三、仿真结果与分析

四、讨论与心得

一、实验要求

模拟实现一个宽度为 32、深度为 256 的内存空间，先向内存空间写入一批数据，再读出这批数据，并比较数据是否正确。

```
module ram(  
input      clk_i,  
input      rst_i,  
input      wr_en_i,  
input [7:0] addr_i,  
input [31:0] wr_data_i,  
output reg [31:0] rd_data_o  
);  
  
reg [31:0] bram [255:0];  
  
//add code here  
endmodule
```

提供输入： clk_i 时钟信号，100MHz

rst_i 复位信号，高电平复位

wr_en_i 写使能，表示要求向内存写入数据

addr_i 地址总线，表示要访问的内存地址

wr_data_i 写数据总线，表示要写入内存的数据

实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

要求输出： rd_data_o 读数据总线，表示从内存读出的数据

实验要求：

1、 RAM 空间不需要赋初值。

2、 rst_i 信号拉高后将 RAM 输出端口置 0，不对 RAM 进行写入操作。

3、 rd_data_o 会延迟 addr_i 一个时钟周期。

4、 编写 no change 模式、write first 模式、read first 模式的 RAM

no change 模式： wr_en_i 有效时，读操作无效，rd_data_o 保持不变

write first 模式： wr_en_i 有效时，rd_data_o 输出当前地址新写入的数据

read first 模式： wr_en_i 有效时，rd_data_o 输出当前地址原有的数据

5、 使用 task 来实现 testbench 的编写，testbench 中地址总线与写数据总线的变化需要与时钟上升沿对齐。

6、 Testbench 流程如下

第一步： rst 为 1' b0, wr_en 为 1' b1, 在地址区间 8' d0-8' d15 写入 32' d0-32' d15

第二步： rst 为 1' b0, wr_en 为 1' b1, 在地址区间 8' d0-8' d15 写入 32' d16-32'

d31

第三步： rst 为 1' b1, wr_en 为 1' b0, addr 从 8' d0 走到 8' d15, 同时 data_i 对应地址变化从 32' d32 走到 32' d47

第四步： rst 为 1' b0, wr_en 为 1' b0, addr 从 8' d0 走到 8' d15, 同时 data_i 对应地址变化从 32' d0 走到 32' d15

7、 将输入输出端口合并为一个 inout 类型端口，使用三态门加以实现。（扩展，不做要求，设计合理即可）

二、实验代码与注释

1、 ram. v

ram_no_change 模块：实现了 no change 模式的 RAM。在复位信号 rst_i 有效时，将

实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

输出 rd_data_o 置为 0；当写使能信号 wr_en_i 有效时，将数据写入内存；当写使能无效时，从内存中读取数据输出。

ram_write_first 模块：实现了 write first 模式的 RAM。在复位时输出置 0，写使能有效时先写入数据再输出新写入的数据，写使能无效时从内存读取数据输出。

ram_read_first 模块：实现了 read first 模式的 RAM。复位时输出置 0，写使能有效时先读取原有数据输出再写入新数据，写使能无效时从内存读取数据输出。

```

`timescale 1ns / 1ps
module ram_no_change(
    input          clk_i,
    input          rst_i,
    input          wr_en_i,
    input [7:0]    addr_i,
    input [31:0]   wr_data_i,
    output reg [31:0] rd_data_o
);
    reg [31:0]    bram[255:0];
    // 定义名为 bram 的 32 比特宽、深度为 256 的寄存器数组，用于模拟内存空间
    always @(posedge clk_i) begin
        if (rst_i) begin
            rd_data_o <= 32'b0;
            // 将输出数据 rd_data_o 置为 32 位全 0，表示复位操作
        end else begin
            if (wr_en_i) begin
                bram[addr_i] <= wr_data_i;
                // 将写数据 wr_data_i 写入到指定地址 addr_i 的内存中
            end else begin
                rd_data_o <= bram[addr_i];
                // 从指定地址 addr_i 的内存中读取数据，并将其赋值给输出数据
                rd_data_o.
            end
        end
    end
endmodule

module ram_write_first(
    // 实现写优先模式的 RAM
    input          clk_i,
    input          rst_i,
    input          wr_en_i,
    input [7:0]    addr_i,
    input [31:0]   wr_data_i,
    output reg [31:0] rd_data_o

```

实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

```
);
    reg [31:0]    bram[255:0];
    always @(posedge clk_i) begin
        // 在时钟上升沿触发执行
        if (rst_i) begin
            // 复位操作
            rd_data_o <= 32'b0;
        end else begin
            if (wr_en_i) begin
                // 写使能有效时
                bram[addr_i] <= wr_data_i;
                // 先将数据写入指定地址的内存
                rd_data_o <= wr_data_i;
                // 然后将写入的数据直接输出，实现写优先
            end else begin
                // 写使能无效时
                rd_data_o <= bram[addr_i];
                // 从内存中读取数据并输出
            end
        end
    end
end
endmodule

module ram_read_first(
    // 实现读优先模式的 RAM。
    input                clk_i,
    input                rst_i,
    input                wr_en_i,
    input [7:0]          addr_i,
    input [31:0]         wr_data_i,
    output reg [31:0]    rd_data_o
);
    reg [31:0]    bram[255:0];
    // 定义内存数组
    always @(posedge clk_i) begin
        // 在时钟上升沿触发
        if (rst_i) begin
            // 复位操作
            rd_data_o <= 32'b0;
        end else begin
            if (wr_en_i) begin
                // 写使能有效时
                rd_data_o <= bram[addr_i];
                // 先从内存中读取原有数据并输出
                bram[addr_i] <= wr_data_i;
            end
        end
    end
end
```

实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

```

        // 然后将新数据写入内存
    end else begin
        // 写使能无效时
        rd_data_o <= bram[addr_i];
        // 从内存中读取数据并输出
    end
end
end
endmodule

```

2、tb_ram.v

测试平台模块 **tb_ram**：包含时钟信号 **clk**、复位信号 **rst**、写使能信号 **wr_en**、地址信号 **addr** 和写数据信号 **wr_data**，以及三个不同模式 RAM 的输出信号。

时钟生成：通过 **initial** 块和 **forever** 循环生成 100MHz 的时钟信号。

测试任务 **test_sequence**：按照实验要求的四个步骤进行测试，每个步骤通过 **for** 循环和 **@(posedge clk)** 确保地址和数据的变化与时钟上升沿对齐。

仿真控制：使用 **\$dumpfile** 和 **\$dumpvars** 生成仿真波形文件，调用 **test_sequence** 任务进行测试，最后使用 **\$finish** 结束仿真。

```

`timescale 1ns / 1ps

module tb_ram;
    reg        clk;
    reg        rst;
    reg        wr_en;
    reg [7:0]   addr;
    reg [31:0]  wr_data;
    wire [31:0] rd_data_no_change;
    wire [31:0] rd_data_write_first;
    wire [31:0] rd_data_read_first;
    // 实例化模块
    ram_no_change uut_no_change (
        .clk_i(clk),
        .rst_i(rst),
        .wr_en_i(wr_en),
        .addr_i(addr),
        .wr_data_i(wr_data),
        .rd_data_o(rd_data_no_change)
    );
    ram_write_first uut_write_first (

```

实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

```
.clk_i(clk),
.rst_i(rst),
.wr_en_i(wr_en),
.addr_i(addr),
.wr_data_i(wr_data),
.rd_data_o(rd_data_write_first)
);
ram_read_first uut_read_first (
.clk_i(clk),
.rst_i(rst),
.wr_en_i(wr_en),
.addr_i(addr),
.wr_data_i(wr_data),
.rd_data_o(rd_data_read_first)
);
// 时钟生成
initial begin
    clk = 0;
    // 初始化时钟信号为低电平
    forever #5 clk = ~clk; // 100MHz 时钟，周期为 10ns
    // forever 无限循环，#5 表示延迟 5 个时间单位（这里是 5ns）
    // ~clk 表示对时钟信号取反，从而实现时钟信号的周期性变化，周期为 10ns，
    // 对应 100MHz 的时钟频率。
end

// 测试任务
task test_sequence;
    integer i; // 用于循环计数。
    // task1
    rst = 1'b0;
    // 将复位信号置为低电平，表示不进行复位操作。
    wr_en = 1'b1;
    // 将写使能信号置为高电平，表示允许写入数据。
    for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
        // 循环 16 次，从地址 0 到 15。
        @(posedge clk);
        // 等待时钟信号的上升沿，确保地址和数据的变化与时钟上升沿对齐。
        addr = i;
        // 将地址信号设置为当前循环的计数值。
        wr_data = i;
        // 将写数据信号设置为当前循环的计数值。
        #1;
    end
end
```

实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

```
// task2
for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
    // 再次循环 16 次
    @(posedge clk);
    addr = i;
    wr_data = i + 16;
    // 这次写入的数据是计数值加 16。
    #1;

end

// task3
rst = 1'b1;
// 将复位信号置为高电平，进行复位操作。
wr_en = 1'b0;
// 将写使能信号置为低电平，禁止写入数据。
for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
    // 循环 16 次
    @(posedge clk);
    addr = i;
    wr_data = i + 32;
    // 地址从 0 到 15，写数据从 32 到 47。
    #1;

end

// task4
rst = 1'b0;
// 复位信号置为低电平。
wr_en = 1'b0;
// 写使能信号置为低电平。
for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
    // 循环 16 次
    @(posedge clk);
    addr = i;
    wr_data = i;
    #1;
    // 地址从 0 到 15，写数据从 0 到 15。
end
endtask


// 开始测试
initial begin
    $dumpfile("ram_tb.vcd");
    $dumpvars(0, tb_ram);
    test_sequence;
    #100 $finish;
```


实验名称： 石头剪刀布 姓名： 学号：

```
end
endmodule
```


三、仿真结果与分析

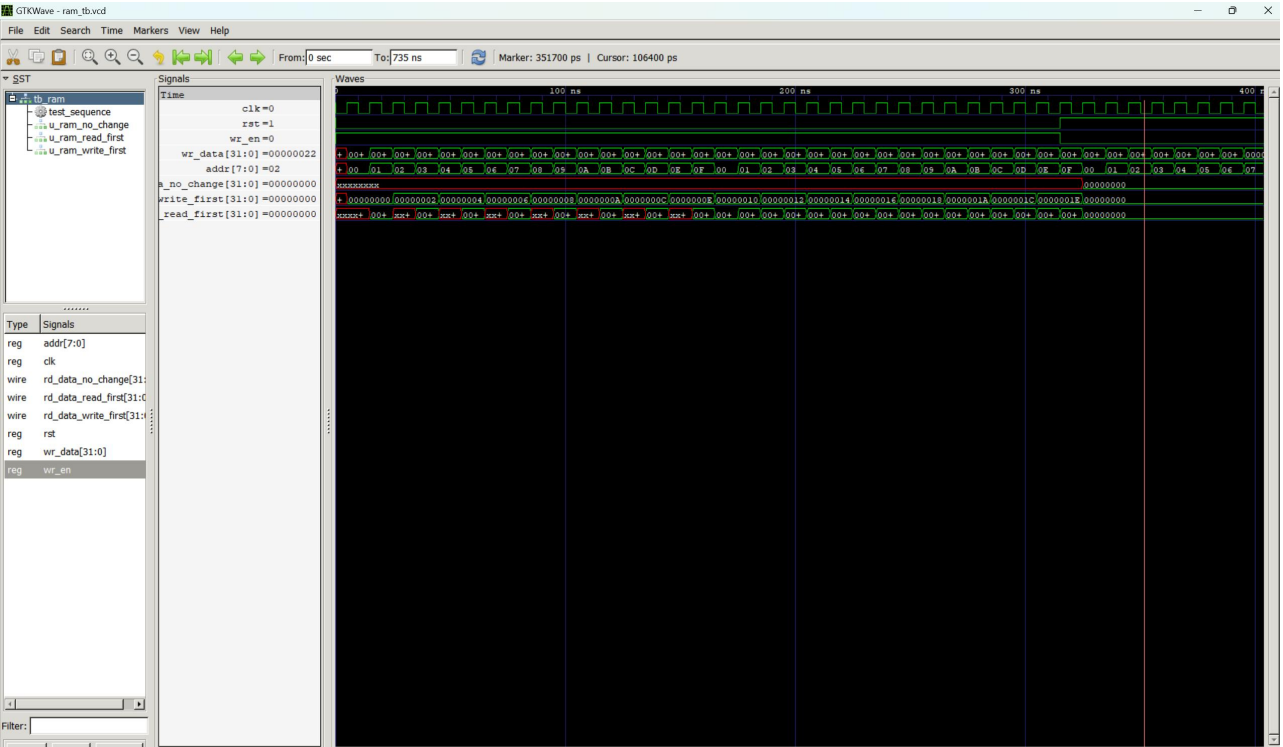本次实验同样选择采用 iverilog + gtkwave 进行仿真波形分析。在初版代码完成之后出现了一些小问题：




将 tb 改为非阻塞赋值后：

实验名称： 石头剪刀布 姓名： 学号：

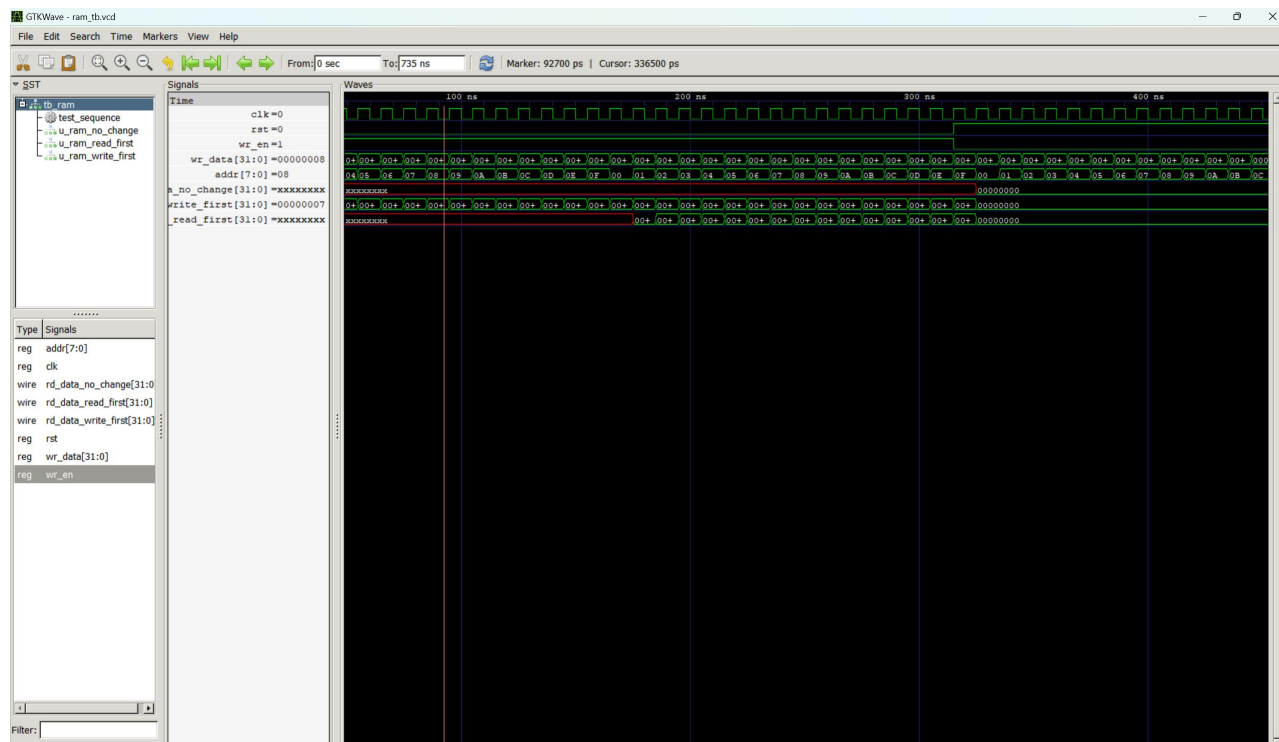

rd_data_write_first 与 rd_data_read_first 显示一个周期延迟。解决方法是在 test_sequence 任务中, 在更新 addr 和 wr_data 后, 可以增加一个短暂的延迟 (比如 #1), 从而成功确保 addr 信号已经稳定, 并且在模块中被正确采样。

1、Task1

 


实验名称：___石头剪刀布___ 姓名：___ 学号：___

rd_data_no_change: 在写操作期间保持不变，直到写使能无效后才根据地址输出对应内存的值。这是因为 no change 模式下，写使能有效时读操作无效，只有写使能无效时才进行读操作。


rd_data_write_first: 在写操作时，输出当前写入的数据。符合 write first 模式的特点，即写使能有效时先写入数据并立即输出新写入的数据。

rd_data_read_first: 在写操作时，先输出当前地址原有的数据（初始为 xx），然后写入新数据。这是 read first 模式的特性，写使能有效时先读取原有数据输出再写入新数据。

2、Task2

 


实验名称： 石头剪刀布 姓名： 学号：

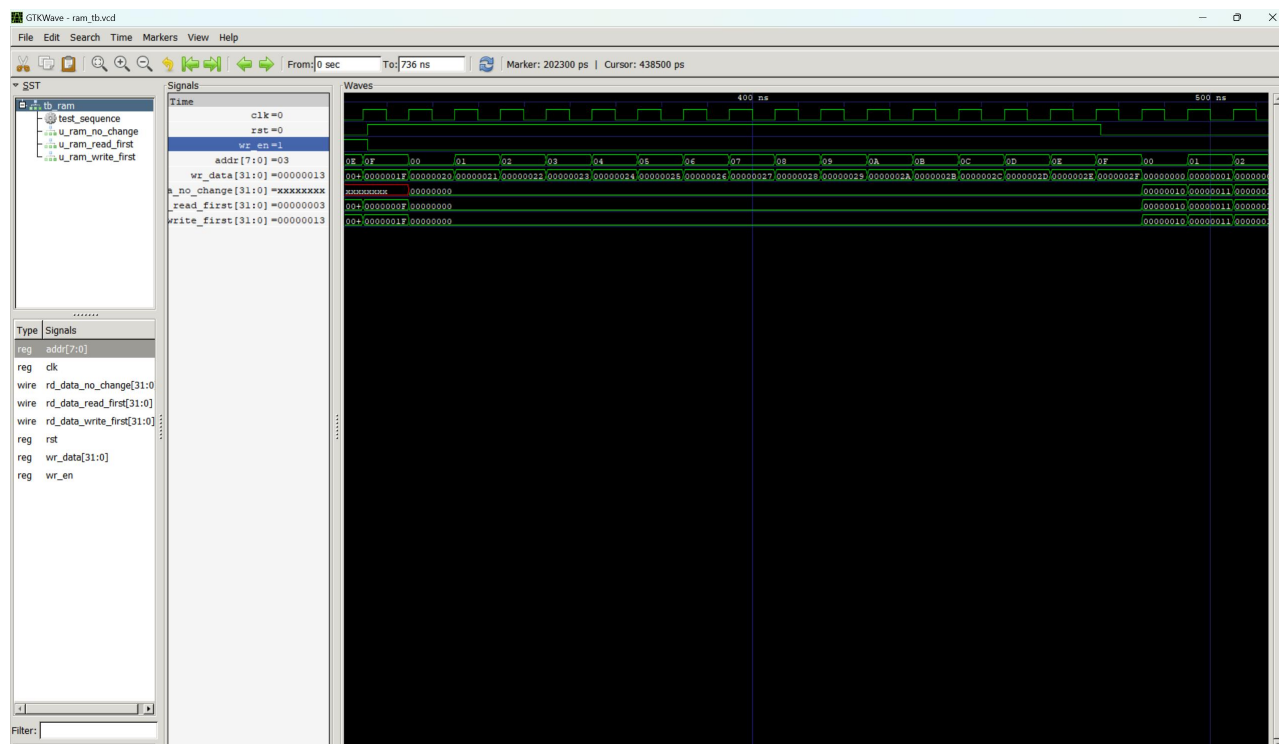

rd_data_no_change、rd_data_write_first、rd_data_read_first: 被复位为 0。因为此时 rst 信号拉高，根据实验要求，复位时 RAM 输出端口应置为 0。

4、Task4

 

rd_data_no_change、rd_data_write_first、rd_data_read_first: 根据地址输出 Task2 中对应内存赋值后的值。此时 rst 信号拉低，wr_en 信号也拉低，三个模式的 RAM 都从内

实验名称：__石头剪刀布__ 姓名：__ 学号：

存中读取数据并输出。

四、讨论与心得

通过本次实验，我对 Verilog 硬件描述语言有了更深入的理解和掌握，特别是对时序逻辑和组合逻辑的设计有了更清晰的认识。在实验过程中，遇到问题并通过查阅资料和调试代码来解决问题的过程，让我提高了自己的问题解决能力和动手实践能力。